

DISPLAY

VISUALIZZAZIONE INTENSITÀ D'ECO

Il segnale a 2 bit proveniente da Sw_1 viene *codificato* per accendere determinati led del *display a 7 segmenti*. In tal modo è possibile, a colpo d'occhio, conoscere l'intensità d'eco attualmente impostata.


Quindi si è reso necessario l'utilizzo di un *decoder* “2 bits to 7 segments”, da noi interamente realizzato. Ricordiamo inoltre (vedi blocco Sw_1) che la relazione “combinazione Sw_1 ” e “display 7 segmenti” è la seguente:

- 00: $DISPLAY = 0$;
- 10: $DISPLAY = 8$;
- 01: $DISPLAY = 4$;
- 11: $DISPLAY = 2$.

IMPLEMENTAZIONE

È stato semplicemente realizzato il seguente circuito combinatorio:

Sw_1		a	b	c	d	e	f	g
0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1

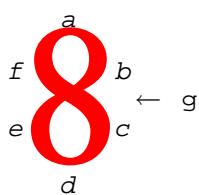

CODICE ARCHITETTURALE

```
-- display.vhd
-- Canziani Alfredo & Viviani Emanuele production
-- DEEI, Università degli studi di Trieste

-- %%%%%%%%%%%%%%
-- %
-- %
LIBRERIE INCLUSE
-- %
-- %%%%%%
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```



```

-- %%%%%%%%%%%%%%
-- %
-- %
-- %          PORTE DI DISPLAY %
-- %          (terminali di ingresso ed uscita) %
-- %
-- %%%%%%%%%%%%%%
entity display_alpha is
    Port (    sw_alpha      : in  std_logic_vector(1 downto 0);
              led           : out std_logic_vector(6 downto 0)
            );
end display_alpha;

-- %%%%%%%%%%%%%%
-- %
-- %
-- %          FUNZIONAMENTO %
-- %
-- %%%%%%%%%%%%%%

architecture comportamento of display_alpha is

begin

    segment encoinputg
    --
    a
    --
    ---+
    f /   |   b
    ---+   <- g
    e /   |   c
    ---+
    d

    with sw_alpha select
        led <=  "1111110" when "11",    --0 (inf)
                "1111111" when "01",    --8
                "0110011" when "10",    --4
                "1101101" when others; --2

end comportamento;

```

