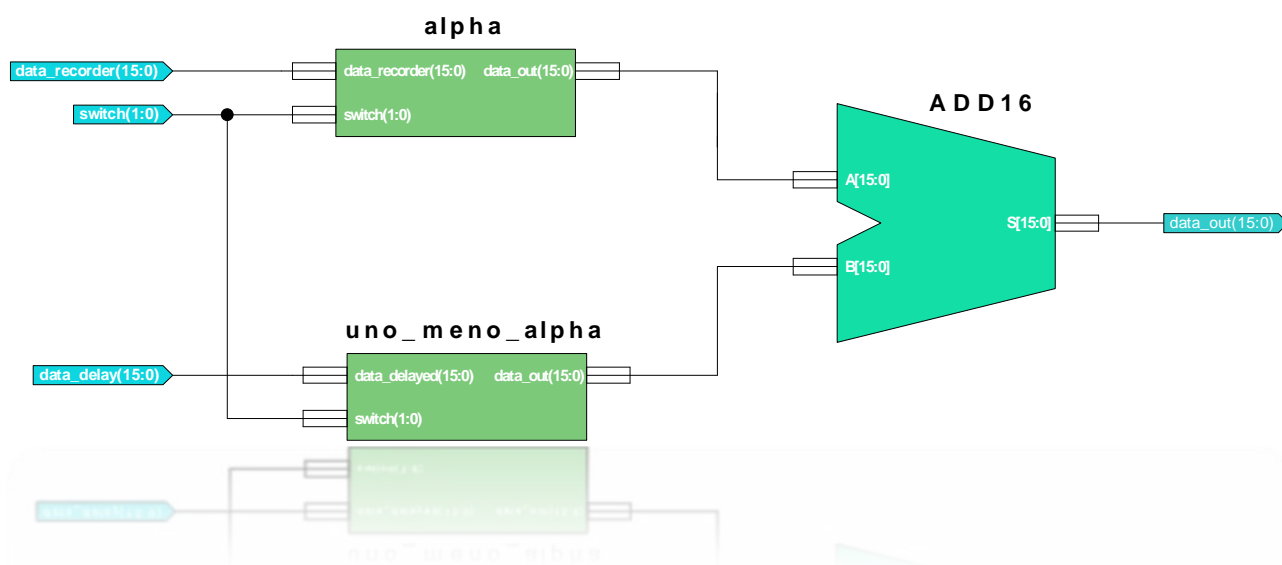


ECO

COLLEGAMENTI TRA BLOCCHI AMPLIFICATORI E SOMMATORE

Non è altro che il semplice collegamento tra il blocco α , $1 - \alpha$ ed il *sommatore*.

SCHEMA ELETTRICO



Ricordando che la seguente notazione dei colori è stata adottata:

